
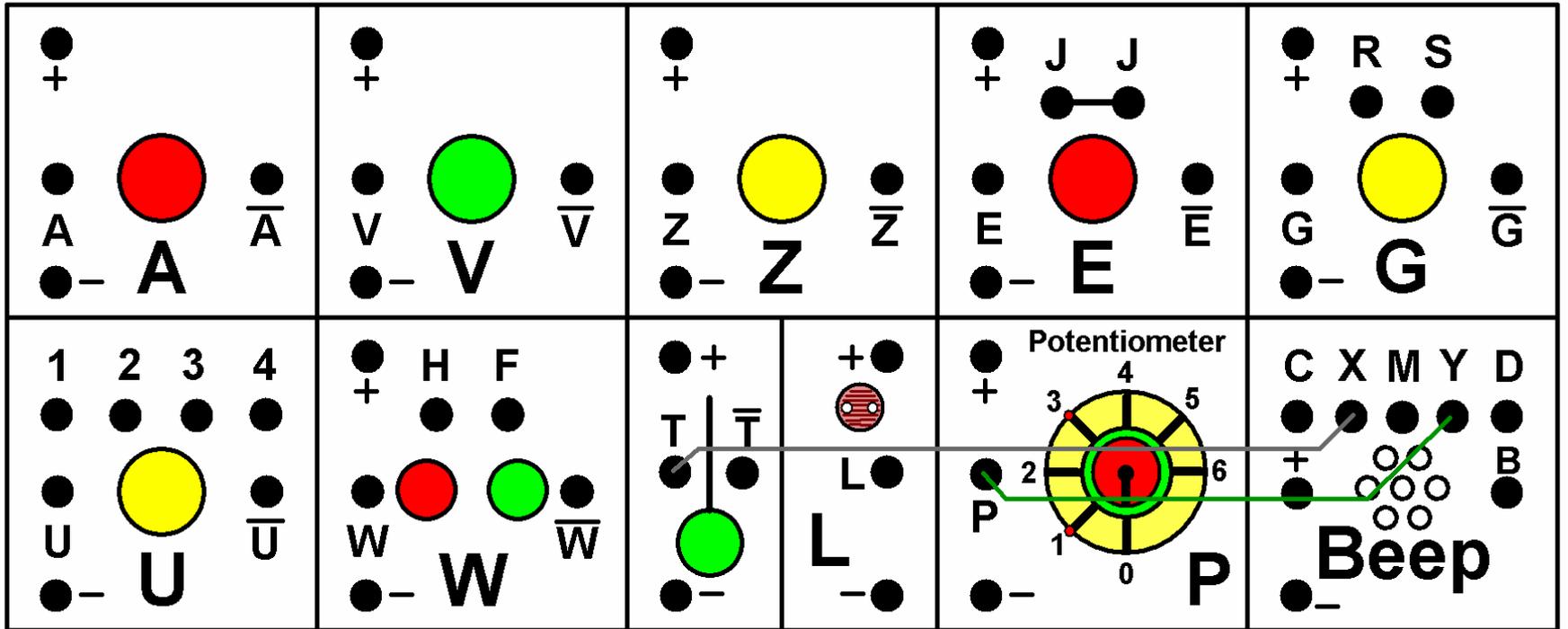


Blatt 1

Orgel mit Poti

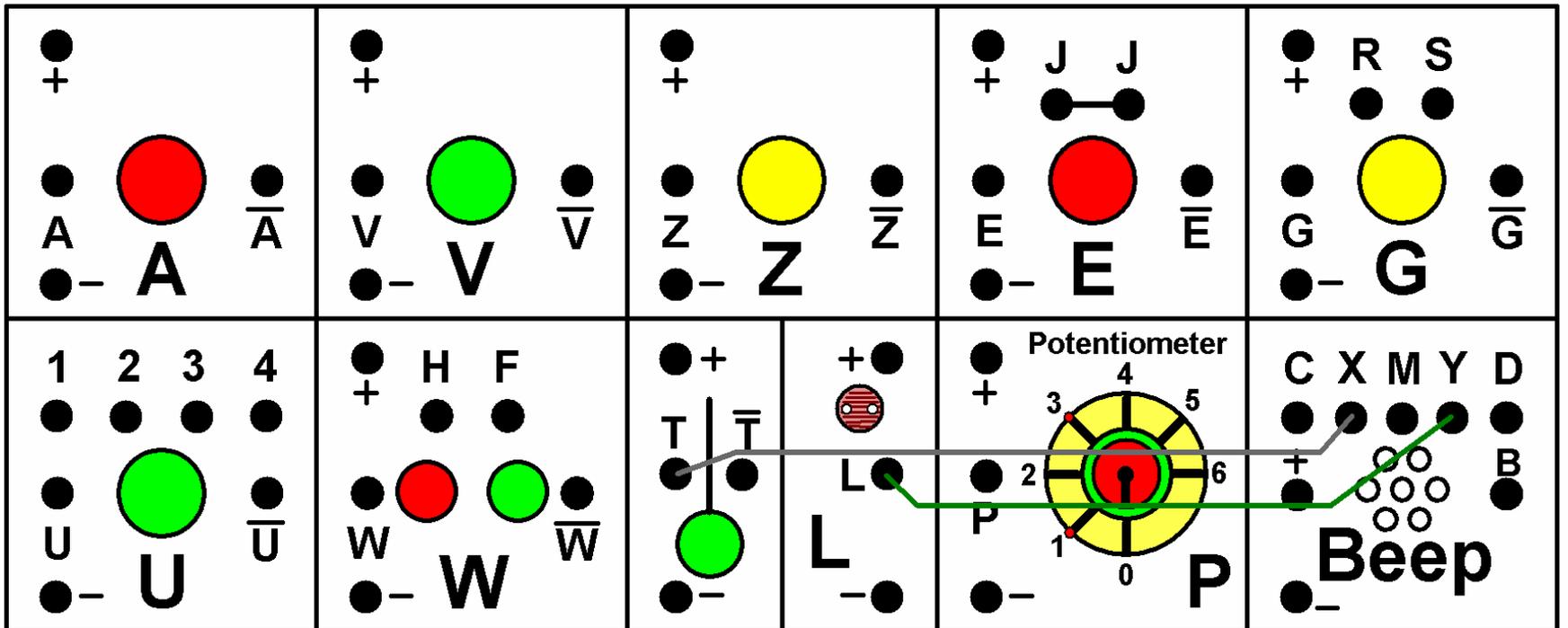


Orgel mit LDR




Blatt 2

stiller Alarm

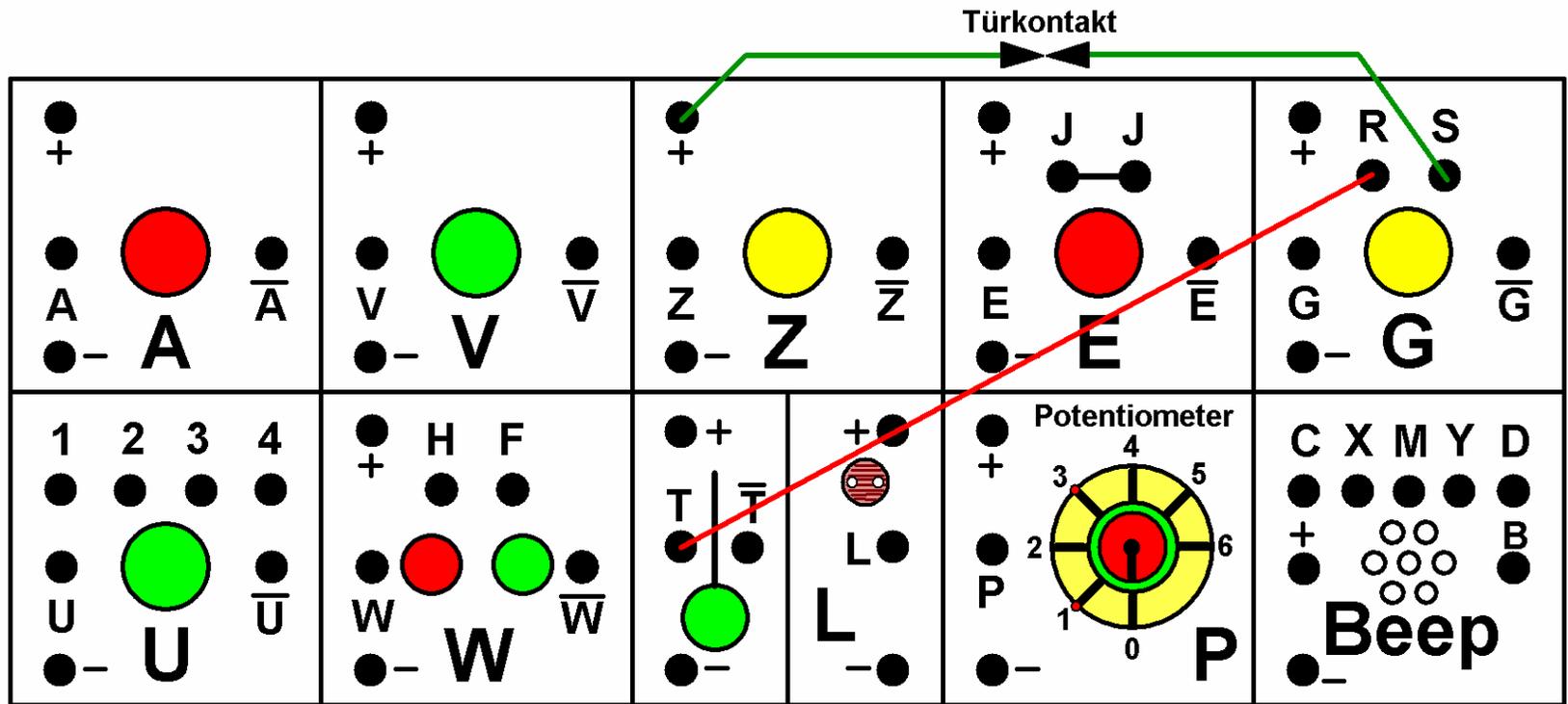


lauter Alarm

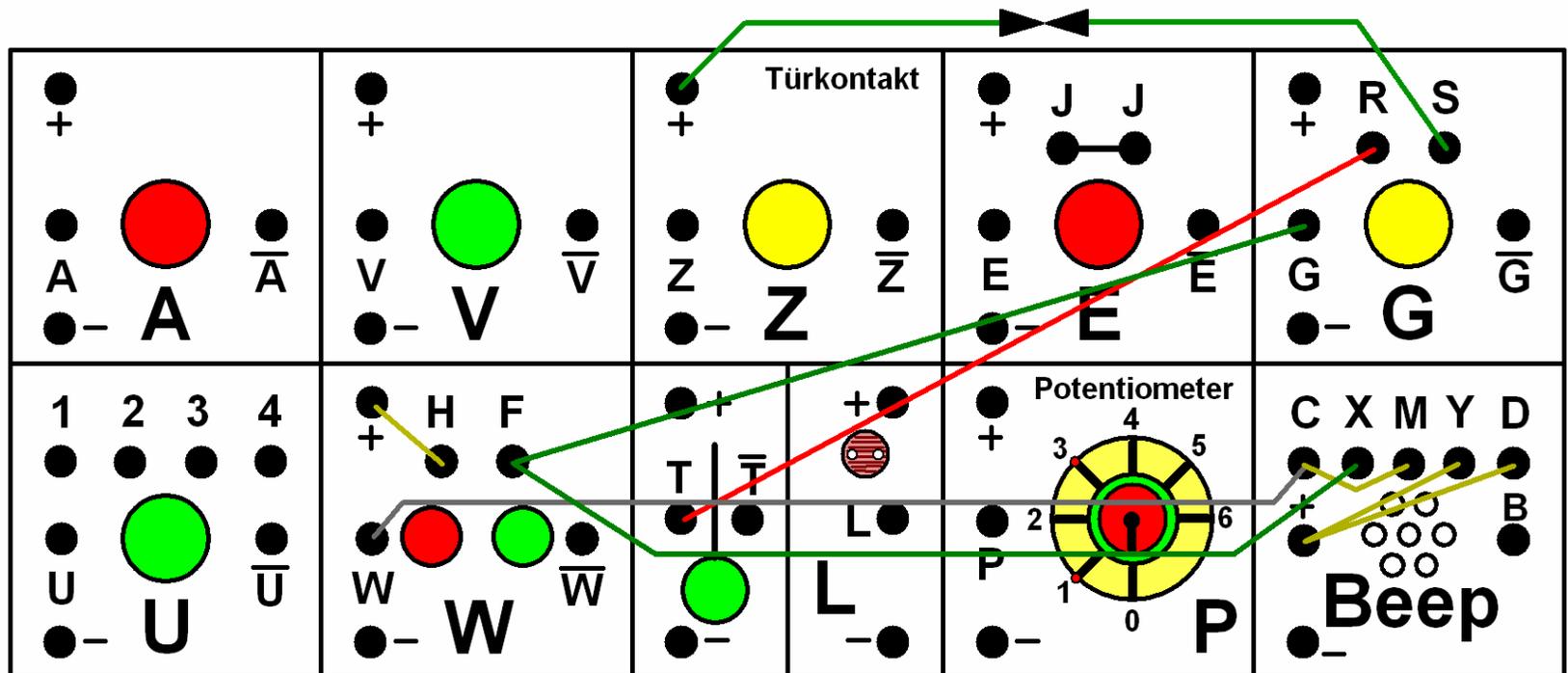

Blatt 3


Lichtaus-
lösung

still

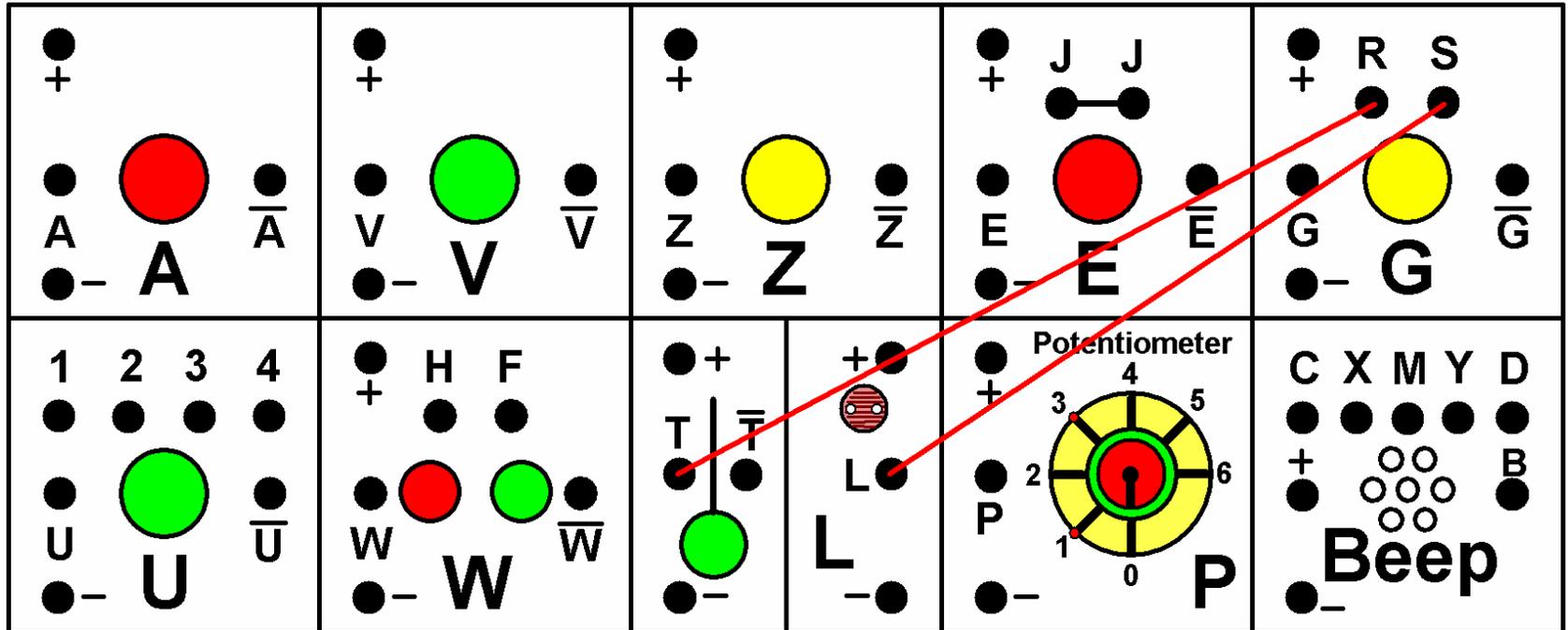


Lichtaus-
Lösung

laut

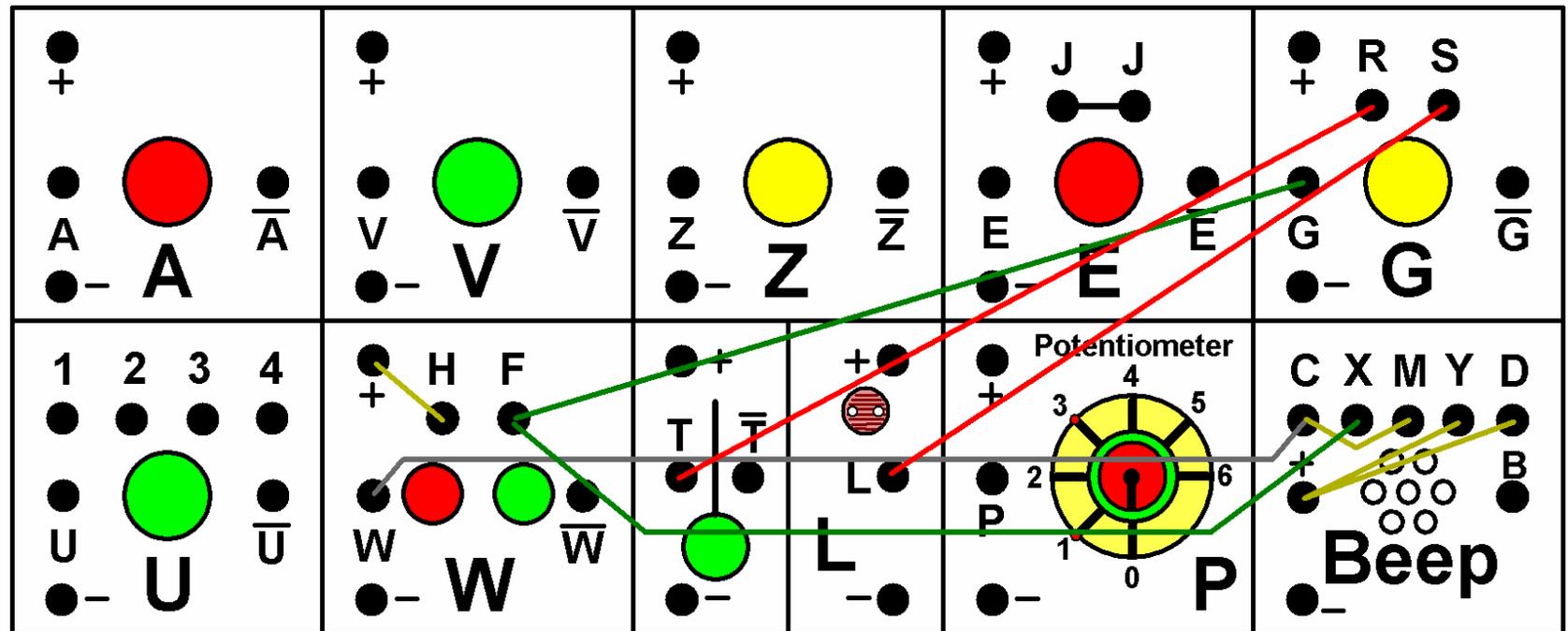


Blatt 4

Zählwerk
Taster

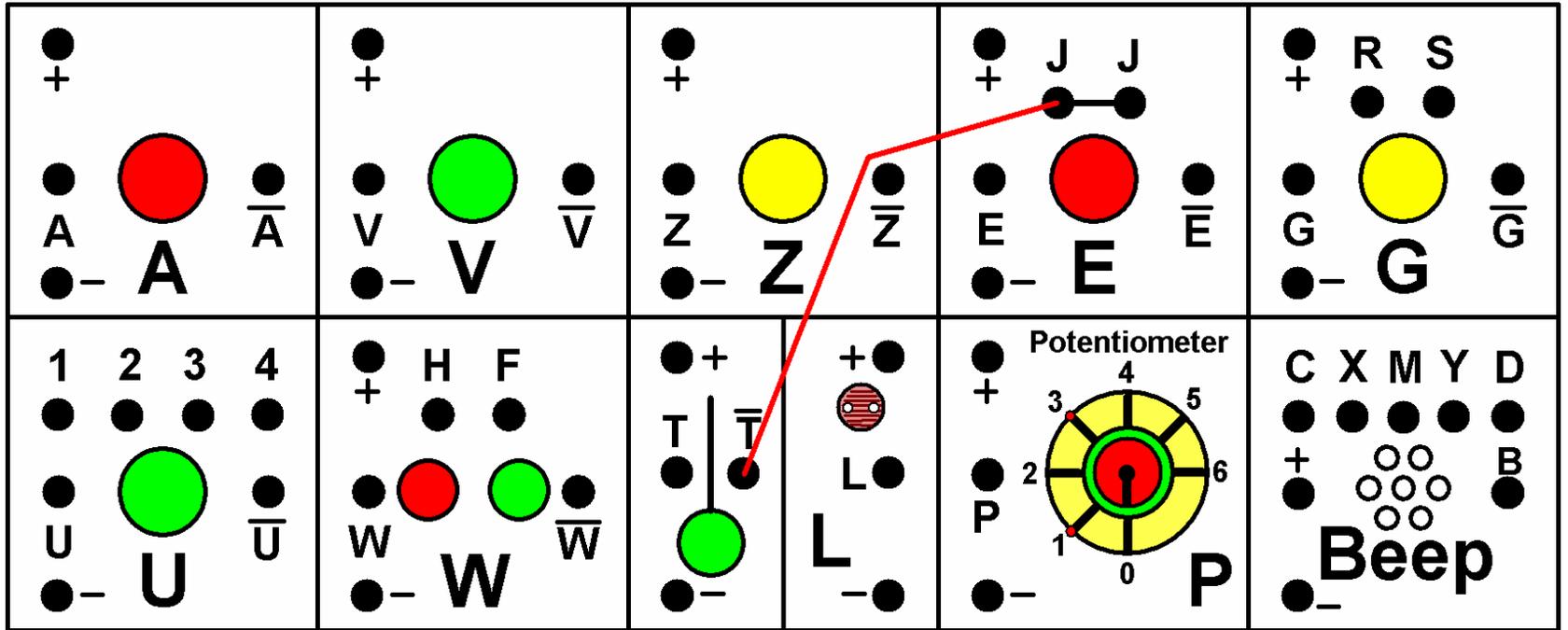


Zählwerk
Taster
negiert

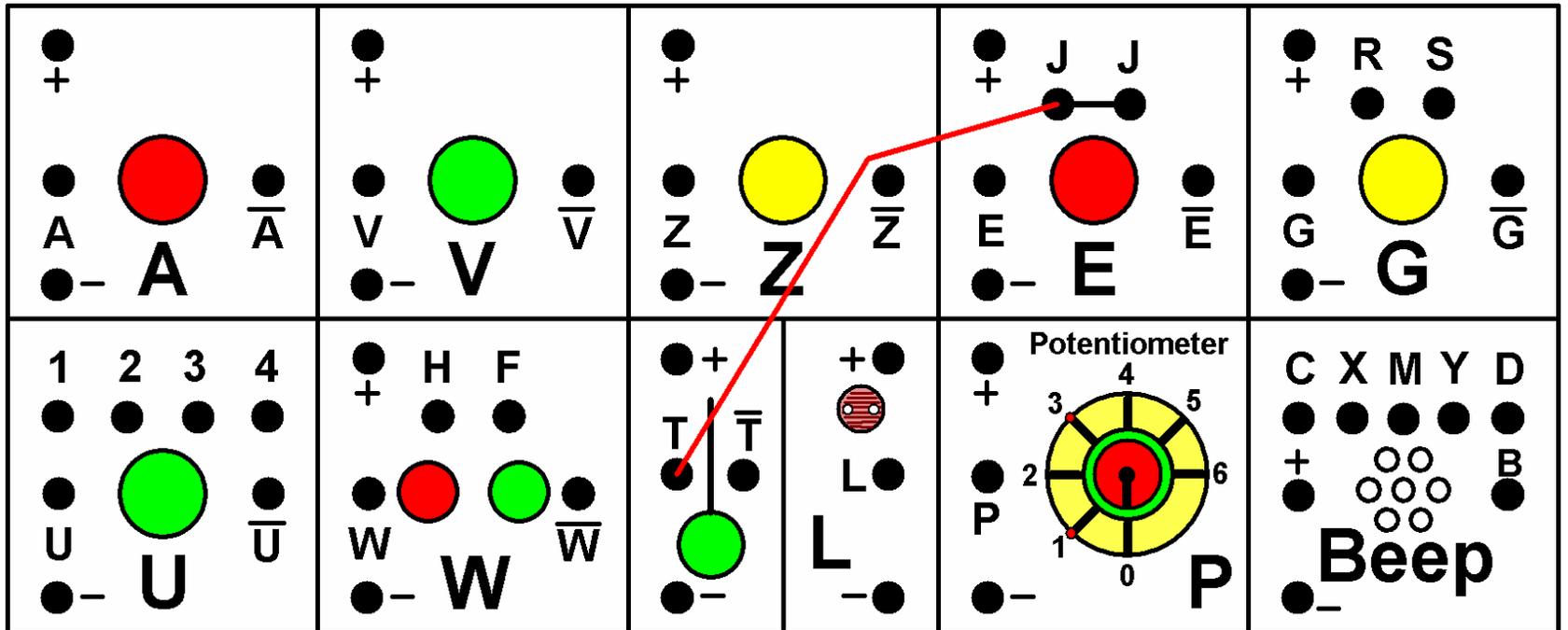

Blatt 5


Schatten-
Auslösung

still

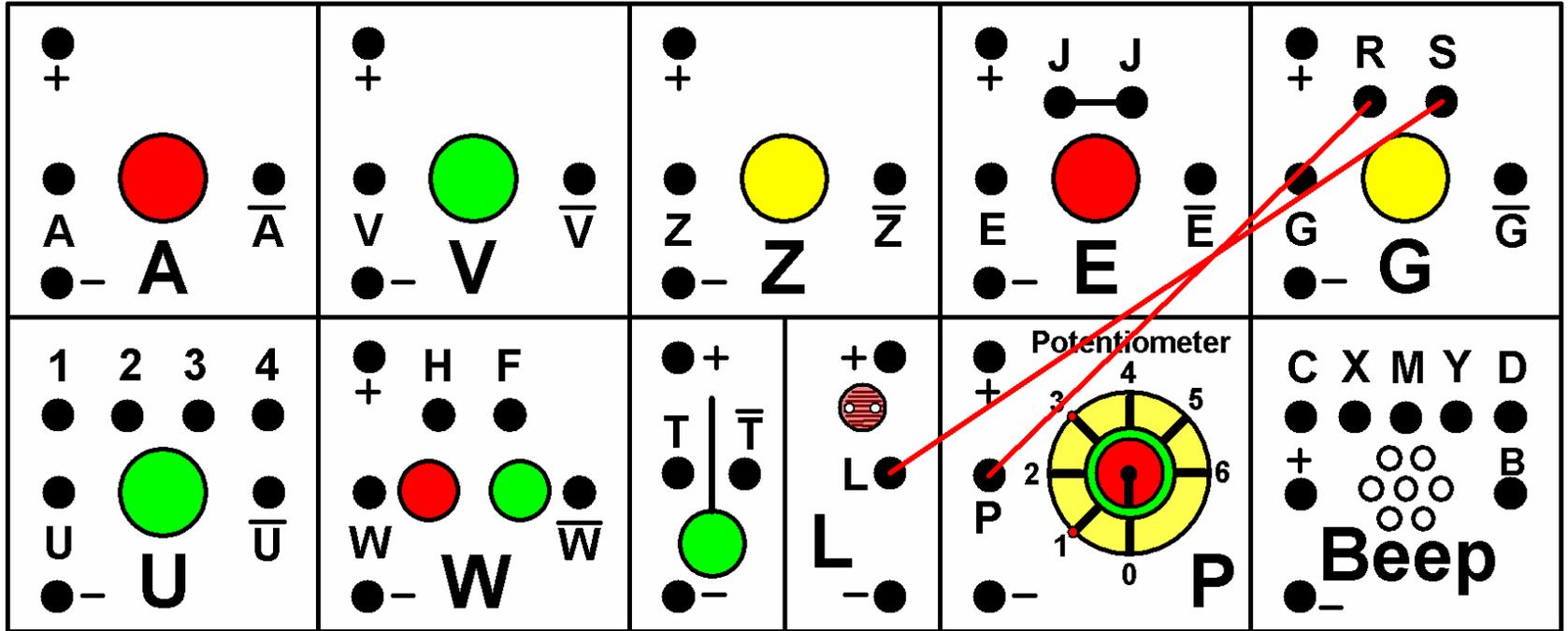


Schatten-
auslösung

laut

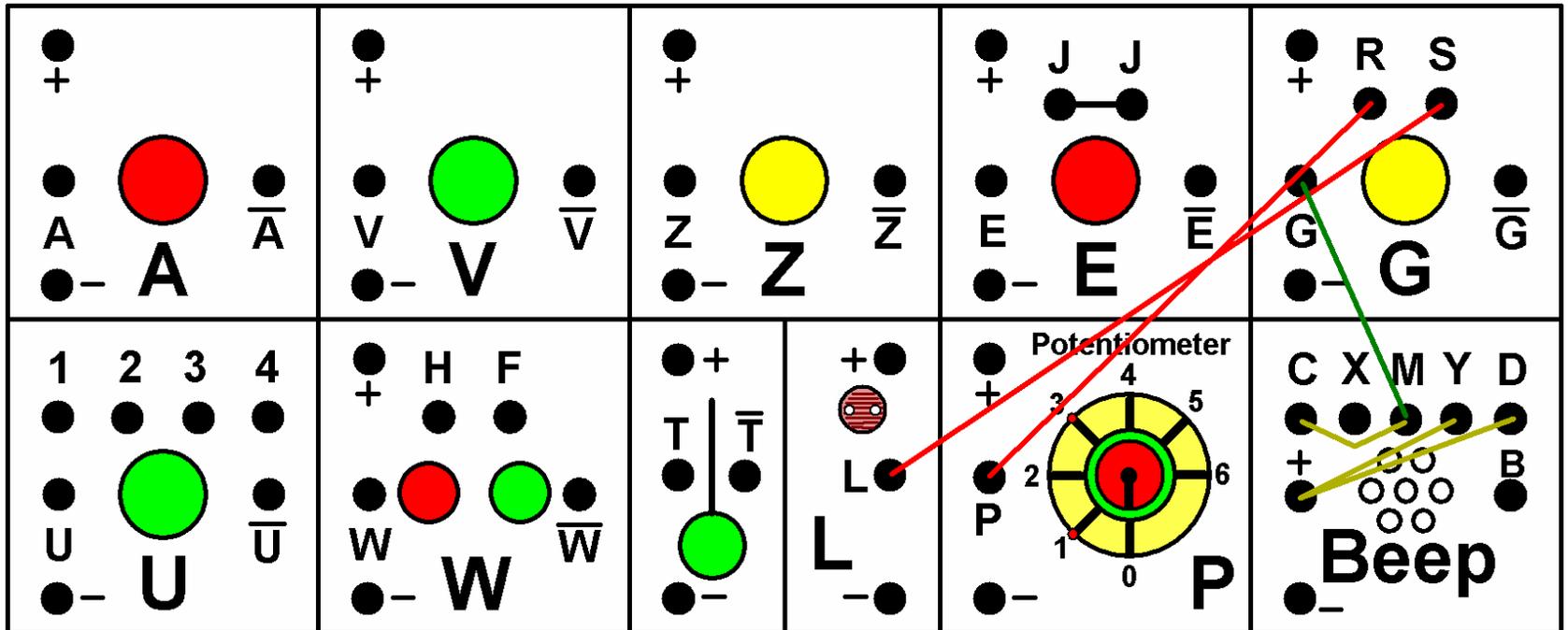


Blatt 6

Zählwerk +
Wechsel-
blinker

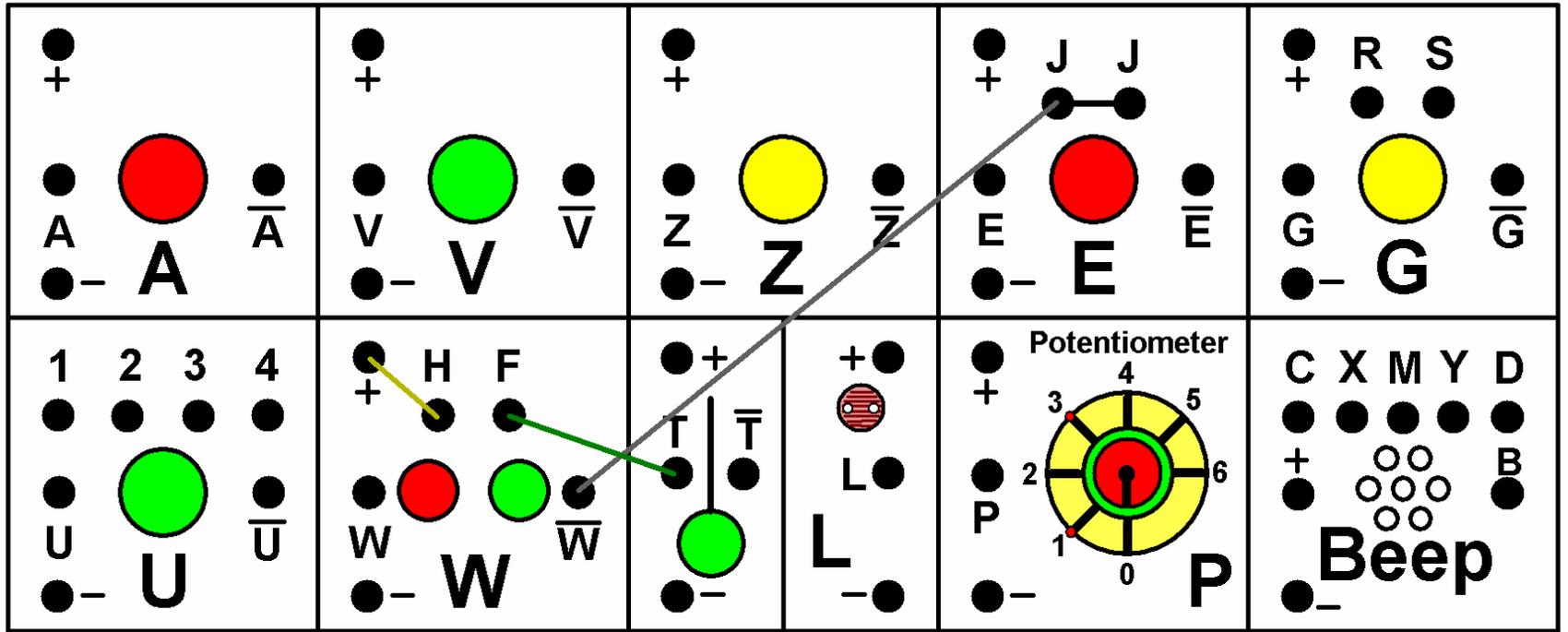


Zählwerk
steuert
Melodien

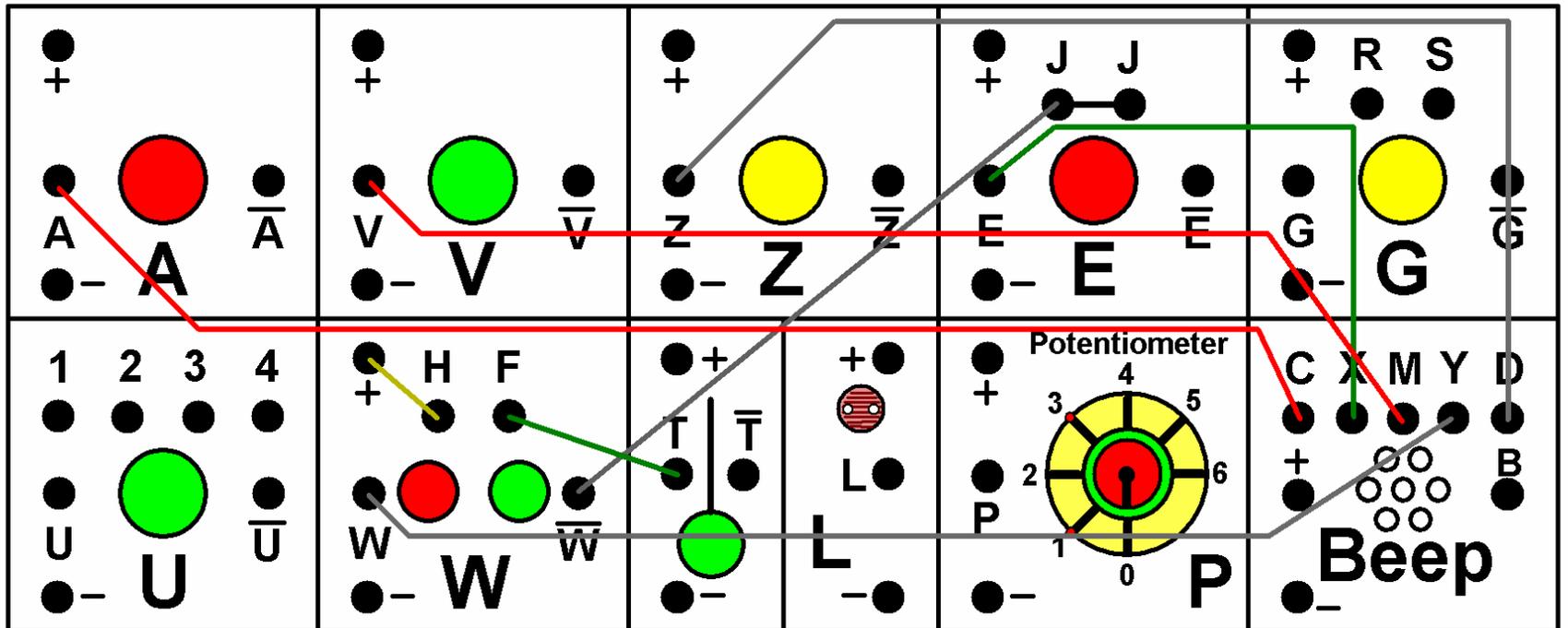

Blatt 7


Zählwerk
mit UND-
Gatter
Stop: 1111

dezimal
= 15

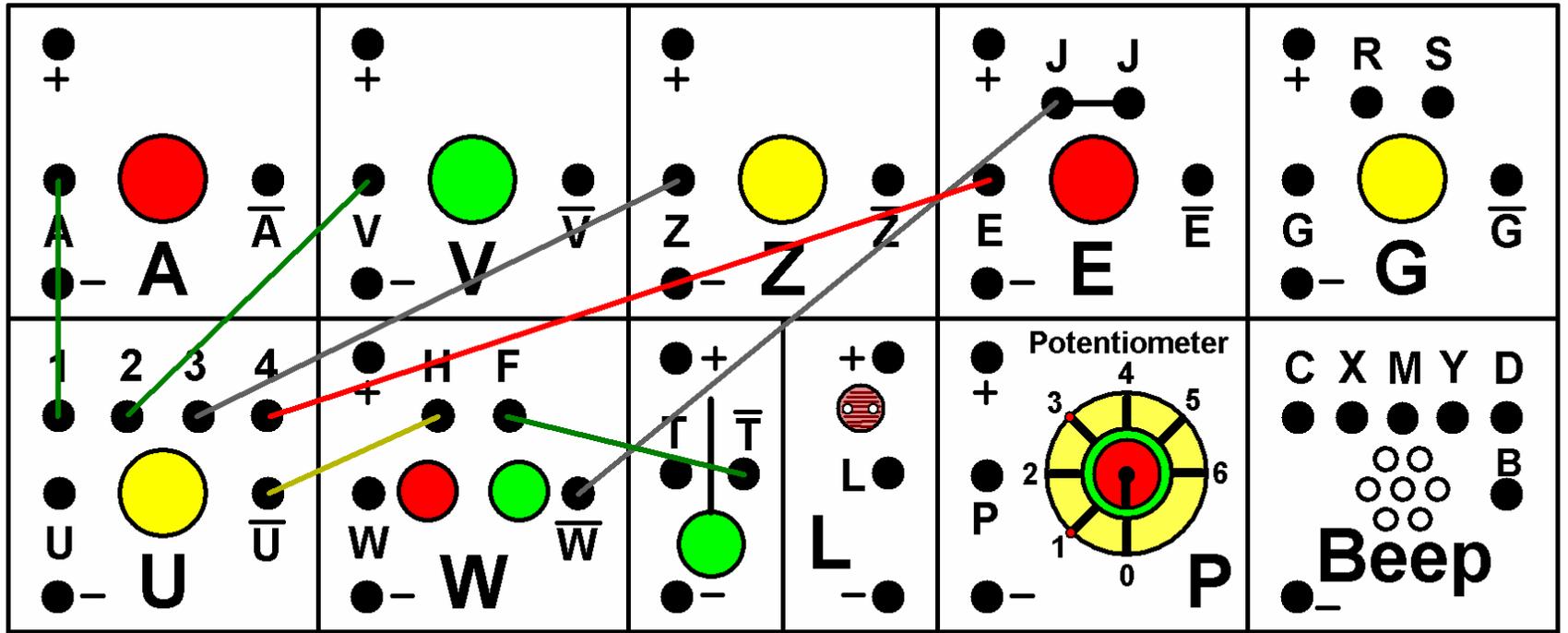

Zählwerk
mit UND-
Gatter


Stop: 0000

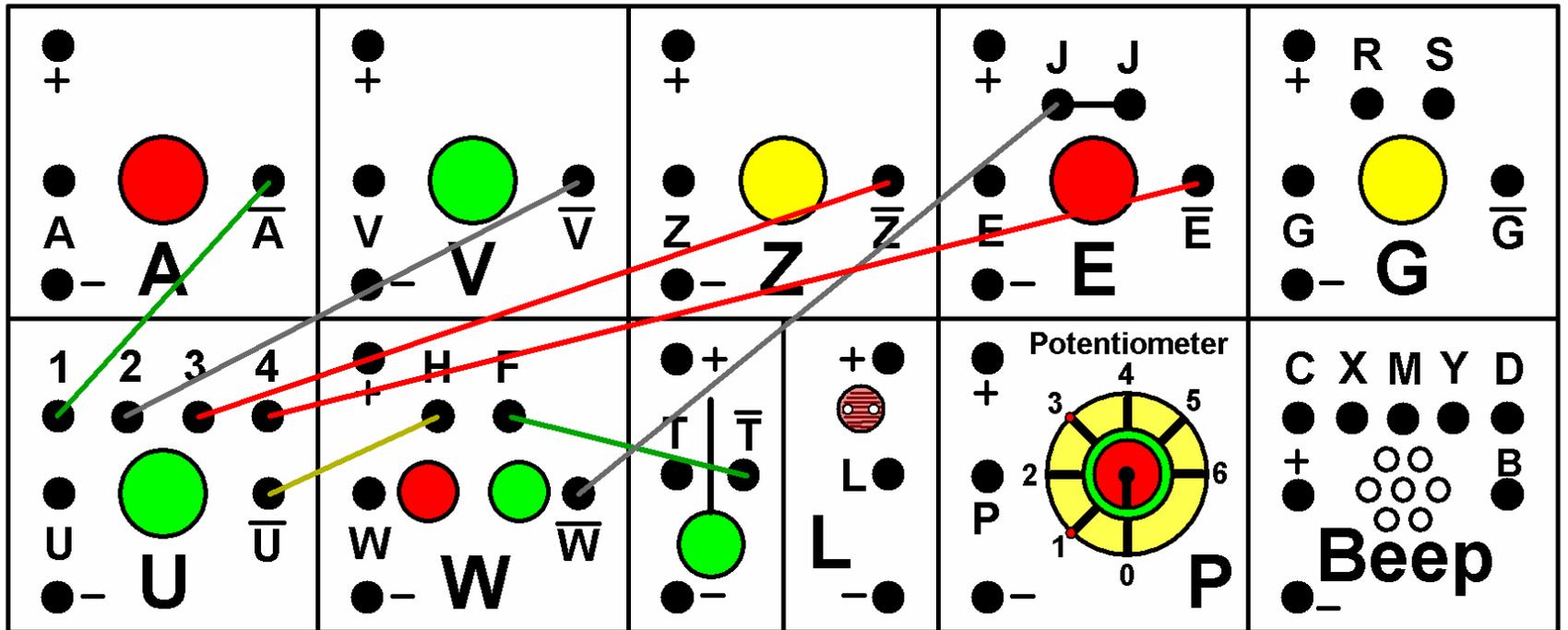

Blatt 8


Heißer draht

Null-schaltung

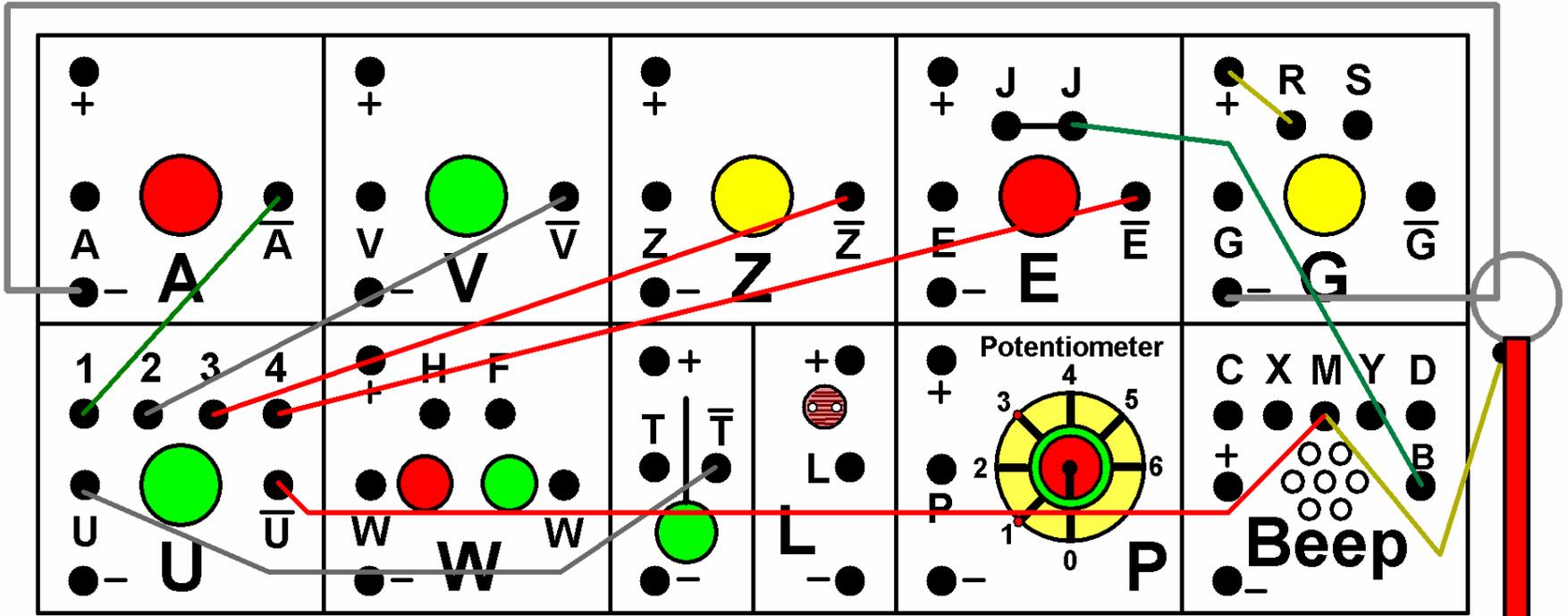


Heißer Draht

game over

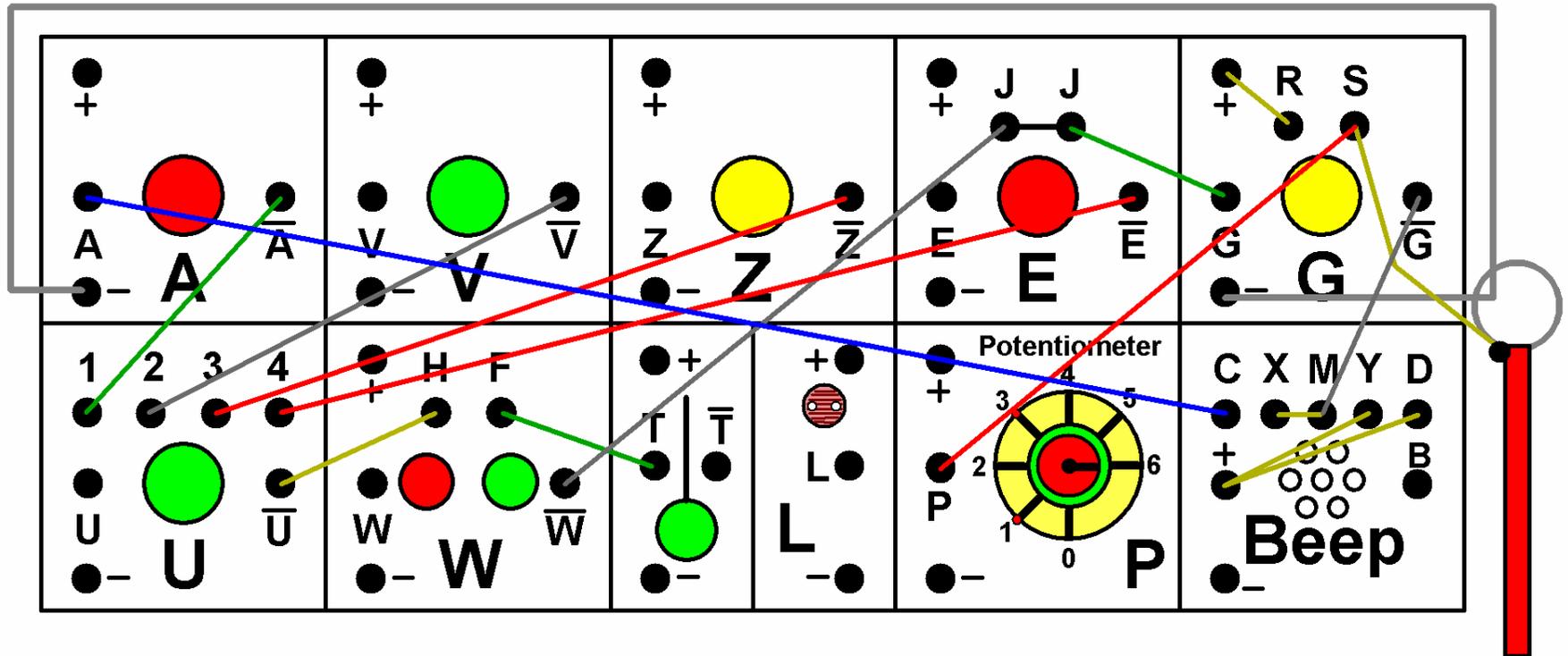

Blatt 9

Beeper steuert
Zählwerk

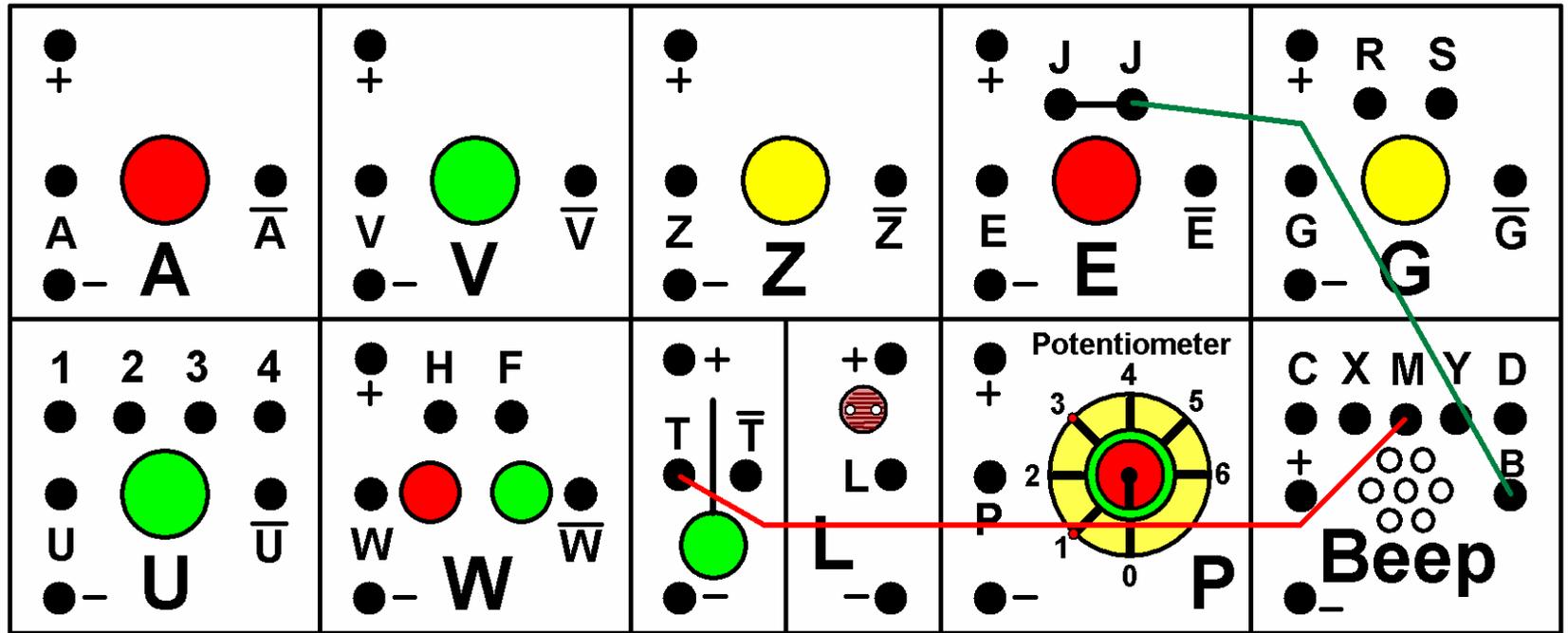

Reaktions-
test

